

Edwin Rodriguez


7-709-1604

4 de Oct de 2021

Tarea #3

Desarrollo de problemas:

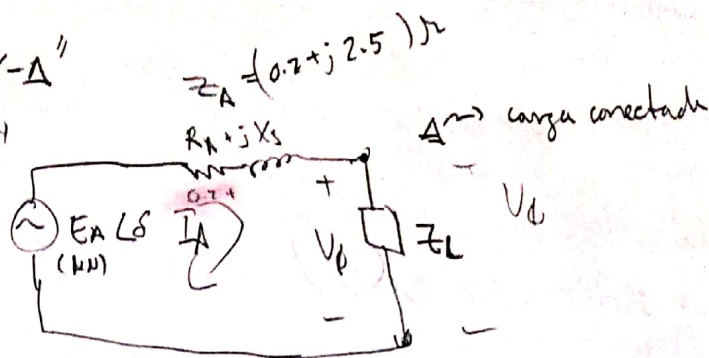4-3) $I_F = 5A$ (Fija) ; para probda (4-2)
 $f = 60Hz$



a) $E_A = 16.5 kV$ (oc) $I_F = 5A \Rightarrow E_A(L) = 16.5 kV$
 $Z_L = 24 \angle 25^\circ$
 $E_A = \frac{16.5 k}{\sqrt{3}} = 9.53 kV$

* Magnitud de I_A

$$I_A = \frac{E_A}{|Z_A + Z_L|} = \frac{9.53 k}{|0.2 + j2.5 + 8 \angle 25^\circ|}$$

$$I_A = 1004 A$$

$$Z_L(\Omega) \Rightarrow Z_L(N) = (7.25 + j3.38) \Omega \approx 8 \angle 25^\circ \Omega$$

Magnitud de V_d

$$V_d = I_A Z_L = (1004)(8)$$

$$V_d = 8032 V$$

$$V_T = \sqrt{3} V_d = \sqrt{3} (8032)$$

$$V_T = 13.9 kV$$


b) $I_A = 1004 \angle -25.8^\circ A$

$$V_d = 8032 \angle 0^\circ V$$

$$E_A = V_d \angle 0^\circ + (R_A + jX_L) I_A$$

$$E_A = (8032 \angle 0^\circ) + (0.2 + j2.5)(1004 \angle -25.8^\circ)$$

$$E_A = 9.53 \angle 13.3^\circ kV$$

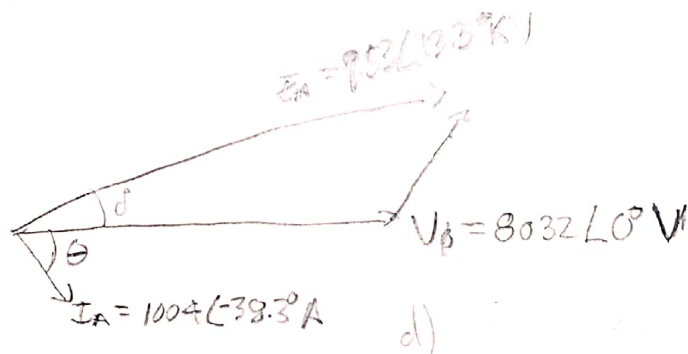

c) $\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\%$

$$P_{out} = 3 V_d I_A \cos \theta = 3 (8032) (1004) (0.9)$$


$$P_{out} = 21.77 MW$$

$$P_{Fe} = 3 I_A^2 R_A = 3 (1004)^2 (0.2) = 0.605 MW$$

$$P_C = 1.5 MW ; P_{FNU} = 1.0 MW$$

$$\eta = \frac{21.77 \times 10^6}{21.77 \times 10^6 + 0.605 \times 10^6 + 1.5 \times 10^6 + 1 \times 10^6} \times 100$$

$$\eta = 87.52\%$$

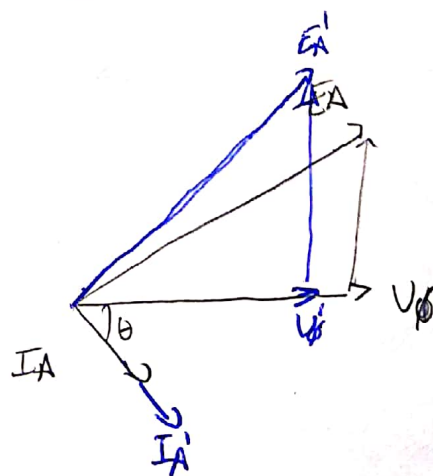

$$e) Z_L \Rightarrow 4 \angle 25^\circ$$

$$I_A = \frac{9.53 \text{ kV}}{|0.2 + j2.5 + 4 \angle 25^\circ|} =$$

$$V_\phi = I_A Z_L$$

$$V_\phi = (4 \angle 25^\circ) =$$

$$V_T = \sqrt{3} V_\phi$$

$$V_T =$$

f) Regressa V_T a su valor original
* Incrementar corriente de campo I_F

4.4) $I_F \Rightarrow$ Voltaje nominal $\rightarrow 13.8 \text{ kV}$ @ plena carga \rightarrow referencia prob 4.4 "Y"
L.Ter-minum $\text{pf} = 0.9(-) \Rightarrow \theta = 25.8^\circ$

$$I_L = I_A$$

$$S_{\text{(minal)}} = \sqrt{3} V_L I_L$$

$$I_L = I_A = \frac{50 \times 10^6}{\sqrt{3} (13.8 \text{ kV})}$$

$$I_A = 2091.84 \text{ A} \Rightarrow 2091.84 \angle -25.8^\circ \text{ A}$$

$$V_\phi = \frac{13.8 \text{ kV}}{\sqrt{3}} = 7.97 \text{ V}$$

$$V_\phi = 7.97 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$E_L S = 7.97 \angle 0^\circ + (0.2 + j2.5)(2091.84 \angle -25.8^\circ)$$

$$E_A = 11.55 \angle 23.1^\circ \text{ [kV]}$$

$$P_{\text{out}} = 3 V_\phi I_A \cos \theta = 3(7.97 \text{ kV})(2091.84)(0.9)$$

$$P_{\text{out}} = 45.01 \text{ MW}$$

$$P_{\text{eket}} = 3 R_A I_A^2 = 3(0.2)(2091.84)^2$$

$$= 2.62 \text{ MW}$$

$$P_{\text{core}} = 1.5 \text{ MW}$$

$$P_{\text{exc}} = 1 \text{ MW}$$

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{out}} + P_{\text{eket}} + P_{\text{core}} + P_{\text{exc}}} \times 100\%$$

$$\eta = 89.8\% \approx 90\%$$

* b) $V_\phi = 7.97 \text{ kV} \rightarrow$ plena carga
 $E_A = 11.55 \angle 23.1^\circ$

\Rightarrow (1) No load $E_A = V_\phi \Rightarrow V_{NL} = 11.55 \text{ kV} \angle 0^\circ$

$$VR(\%) = \frac{11.55 \text{ kV} - 7.97 \text{ kV}}{7.97 \text{ kV}} \times 100 =$$

* c) $\text{pf} = 0.9(+)$

$$E_A S = 7.97 \angle 0^\circ + (0.2 + j2.5)(2091.84 \angle 25.8^\circ)$$

$$E_A = 7.8 \angle 38.85^\circ \text{ [kV]}$$

$$VR(\%) = \frac{7.8 - 7.97}{7.97} \times 100 = -2.1\%$$

* d) $\text{pf} = 1$ $\cos^{-1}(1) = 0^\circ$

$$E_A = 7.97 \text{ kV} \angle 0^\circ + (0.2 + j2.5)(2091.84 \angle 0^\circ)$$

$$E_A = 9.89 \angle 31.74^\circ \text{ [kV]}$$

* No carga $\rightarrow E_A = V_\phi$

$$V_{NL} = 9.89 \angle 0^\circ \text{ kV}$$

$$VA(\%) = \frac{9.89 \text{ kV} - 7.97 \text{ kV}}{7.97 \text{ kV}} \times 100$$

$$VR(\%) = 24\%$$

4.5) $\text{pf} = 1$ -1 check valor del pto. 4.2

$$\begin{aligned} a) \quad E_A \angle \delta &= V_0 \angle 0^\circ + (R_A + jX_S) I_A \angle \theta \\ &= \left(\frac{13.8k}{\sqrt{3}} \right) \angle 0^\circ + (0.2 + j2.5j)(2091.85 \angle 0^\circ) \\ E_A &= 9.88 \angle 31.95^\circ \text{ kV} \end{aligned}$$

$$\delta = 31.95^\circ$$

b) si limite de estabilidad $\rightarrow \delta = 90^\circ$

$$R_A \ll X_S$$

$$P = \frac{3 V_0 E_A}{X_S} \sin \delta$$

$$\Rightarrow P = 41.99 \approx 50 \text{ kW}$$

$$\theta (\delta = 90^\circ) = 94.5 \text{ kW}$$

$$\begin{aligned} 4.6) \quad E_A &= 14.4 \text{ kV} \\ V_T &= 12.8 \text{ kV} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X_S &= 4 \Omega \\ R_A &\ll X_S \end{aligned}$$

"Y"

* conectado
 $f = 60 \text{ Hz}$

$$a) \quad \delta = 18^\circ$$

$$\rho = \frac{3 V_0 E_A}{X_S} \sin \delta$$

$$P = \frac{3 (7.39 \text{ kV}) (8.31 \text{ kV}) \sin(18^\circ)}{4} \Rightarrow P = 14.23 \text{ MW}$$


$$b) \quad E_A \angle \theta = V_0 \angle 0^\circ + X_S (I_A \angle \theta)$$

$$I_A = \frac{E_A - V_0}{X_S} = \frac{(8.31 \text{ kV} \angle 18^\circ) - (7.39 \text{ kV} \angle 0^\circ)}{4}$$

$$I_A = 654.68 \angle -11.31^\circ \text{ A}$$

$$\begin{aligned} \text{pf} &= \cos(18^\circ) \\ \text{pf} &= 0.98(-) \end{aligned}$$
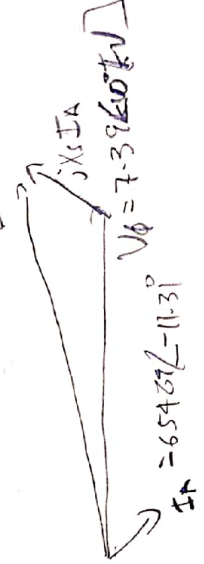
$$c) \quad E_A = 8.31 \angle 18^\circ \text{ (kV)}$$



$$d) \quad P_{\text{conversion}} = \tau_{\text{ind}} \omega_m$$

* no Perdida

$$\tau_{\text{app}} = \tau_{\text{ind}} = \frac{P_{\text{conv}}}{\omega_m} = \frac{14.23 \text{ MW}}{376.99} \approx 37.746 \text{ N.m}$$

$$\begin{aligned} \eta_m &= \frac{120}{\#p} \times f \\ &= \frac{120}{2} (60) = 3600 \text{ RPM} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \omega_m &= \eta_m \cdot \frac{2\pi}{60} \\ &= 376.99 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{\text{nom}} &= S_{\text{S(nom)}} = \sqrt{3} V_L I_L \\ I_L &= \frac{50 \times 10^3}{\sqrt{3} (13.8k)} = 2091.85 \text{ A} \\ I_L &= I_A \rightarrow \text{conexión "Y"} \\ \text{pf} &= 1 \rightarrow \theta = \cos^{-1}(1) = 0^\circ \\ I_A &= 2091.85 \angle 0^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

* V connected

$$4.7) S_c = 100 \text{ MVA}, 14.4 \text{ kV}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$X_s = 1.1 \text{ pu}$$

$$R_A = 0.011 \text{ pu}$$

$$\text{pf} = 0.8 (-)$$

$$P = 2$$

$$a) Z_{base} = 3 \frac{V_{LL}^2}{S_{base}} = \frac{3(8314)^2}{100 \times 10^6}$$

$$V_{\phi} = \frac{14.4 \text{ kV}}{\sqrt{3}} \approx 8314 \text{ V}$$

$$Z_{base} = 2.074 \Omega$$

$$R_A = (0.011)(2.074 \Omega)$$

$$X_s = (1.1)(2.074 \Omega)$$

$$X_s = 2.281 \Omega$$

$$R_A = 0.0228 \Omega$$

b) @ Nominal

$$S_{max} = S_{rated} = 100 \text{ MVA}$$

$$S_{\phi} = \sqrt{3} V_{LL} I_L$$

$$I_A = \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} (14.4 \times 10^3)}$$

$$I_A = 4009 \text{ A}$$

$$I_A = 4009 \angle -36.87^\circ \text{ A}$$

$$E_A = 8314 \angle 0^\circ + (0.0228 + j 2.281)(4009 \angle -36.87^\circ)$$

$$E_A = 15660 \angle 27.6^\circ \text{ V} \Rightarrow E_A = 15.66 \angle 27.6^\circ \text{ [kV]}$$

$$\theta = \cos^{-1}(0.8) = 36.87^\circ$$

$$\text{pf} = 0.8 (-)$$

c) S: -1 pu per alt. for dist. del per unit

$$P_{out} = S_{sd} \text{ pf} = (100 \text{ M})(0.8)$$

$$P_{out} = 80 \text{ MW}$$

$$P = \frac{3 V_{\phi} E_A}{X_s} \sin \theta$$

$$\text{pf} = 79.53 \text{ MW}$$

$$P_{conv} = Z_{ind} W_m$$

$$Z_{app} = Z_{ind} = \frac{P_{conv}}{W_m}$$

$$= \frac{80 \text{ MW}}{314.16}$$

$$= 254.6 \text{ k N.m}$$

$$\eta_m = \frac{120}{Z} (50) = 3000 \text{ r/min}$$

$$W_m = \eta_m \frac{2\pi}{60} \Rightarrow 314.16 \text{ rad/sec}$$